
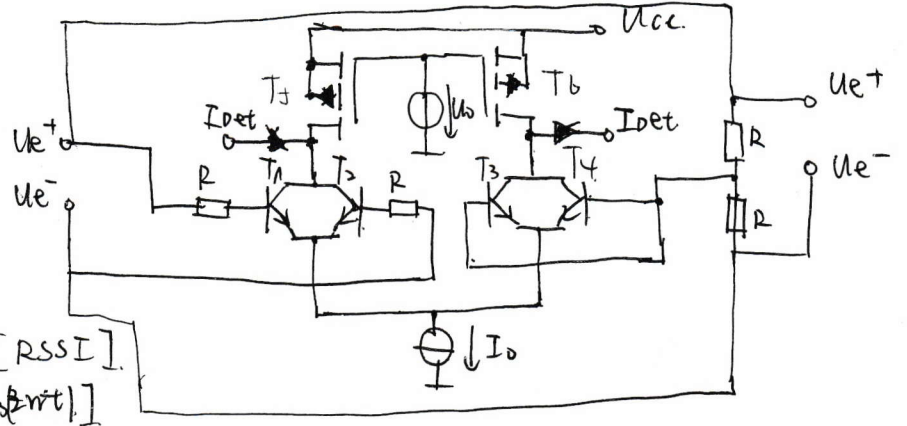


2. Funktionschaltungen

12.1 Anwendungssätze

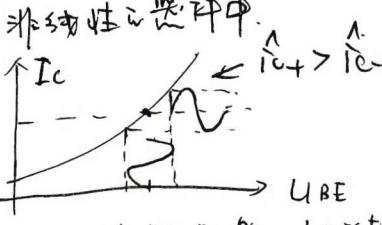

12.1 功率检测器, Leistungsdetektor [RSSI]

$$P = \frac{1}{2} I_0^2, \quad (U_{\text{cross}})^2 = \frac{1}{2} [I_0^2 + U^2 \cos^2(\omega t)]$$

对于 T1, T2

$$I_{\text{det}} + \frac{I_0}{2} = I_s \left[ \exp\left(\frac{U_{\text{diff}} + U_{\text{gl}}}{U_T}\right) + \exp\left(\frac{U_{\text{diff}} - U_{\text{gl}}}{U_T}\right) \right] = 2I_s \exp\left(\frac{U_{\text{gl}}}{U_T}\right) \cosh\left(\frac{U_{\text{diff}}/2}{U_T}\right)$$

对于 T3, T4

$$-I_{\text{det}} + \frac{I_0}{2} = 2I_s \exp\left(\frac{U_{\text{gl}}}{U_T}\right) \exp\left(-\frac{U_{\text{diff}}/2}{U_T}\right), \quad \text{约去共模信号 (包含了静态工作点)}$$

$$\frac{\frac{I_0}{2} - I_{\text{det}}}{2I_s \exp\left(\frac{U_{\text{gl}}}{U_T}\right)} = \frac{\frac{I_0}{2} + I_{\text{det}}}{2I_s \cosh\left(\frac{U_{\text{diff}}/2}{U_T}\right)} = \exp\left(-\frac{U_{\text{diff}}/2}{U_T}\right), \quad U_{\text{diff}}/2 \Rightarrow \hat{U}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{I_0}{2} + I_{\text{det}}}{\frac{I_0}{2} - I_{\text{det}}} = \cosh\left(\frac{U_{\text{diff}}/2}{U_T}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{I_0}{2} + I_{\text{det}} = \frac{I_0}{2} \cosh\left(\frac{U_{\text{diff}}/2}{U_T}\right) - I_{\text{det}} \cosh\left(\frac{U_{\text{diff}}/2}{U_T}\right)$$

$$I_{\text{det}} = \frac{I_0}{2} \frac{\cosh\left(\frac{U_{\text{diff}}/2}{U_T}\right) - 1}{\cosh\left(\frac{U_{\text{diff}}/2}{U_T}\right) + 1}$$

$$= \frac{I_0}{2} \frac{e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}}}{e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}} = \frac{I_0}{2} \tanh\left(\frac{x}{4}\right) \quad \text{[左边!!]}$$

$$\Rightarrow \frac{I_0}{2} \tanh^2\left(\frac{U_{\text{diff}}}{4U_T}\right) \quad x \ll 1 \text{ 即 } \hat{U} \ll 4U_T, \quad i_{\text{det}} = \frac{I_0}{32} \left(\frac{U_{\text{diff}}}{U_T}\right)^2$$

$U_{\text{diff}} = 2U_{\text{diff,ne}}$ , 线性化滤波器后不行, 由于最后仍然非线性化. 可用符号直接尝试

$I_{\text{det}} + \frac{I_0}{2} = 2g_m U_{\text{gl}}$        $-I_{\text{det}} + \frac{I_0}{2} = I_{\text{det}} + \frac{I_0}{2} - \frac{I_0}{2} \frac{U_{\text{diff}}}{2} \Rightarrow 2I_{\text{det}} = g_m U_{\text{diff}} \Rightarrow$

$-I_{\text{det}} + \frac{I_0}{2} = 2g_m \left[ U_{\text{gl}} + \frac{U_{\text{diff}}}{2} \right]$       两个差分对有可能变成两阶.       $\Rightarrow I_{\text{det}} = \frac{I_0}{2U_T} U_{\text{diff}}$ , 可用发现不行!


12.2. Summier-Schaltungen, 应用 (MIMO)

浮动的电压对信号的实现

- 方法: 被动
1. Transistorator
  2. RLC-Netzwerk
  3.  $\lambda/4$ -Leitung

- 主动
1. Emitterstufe
  2. Basisstufe
  3. Kaskode

Prinzipschaltung

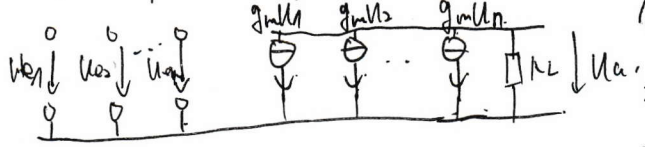


关于 Übung 中, 数控加法器. 大概分析 (不一定对) 的思路

1. T2, 线性区, T1 线性区或非线性, T2 线性或非线性.
2. 高电平, N管通. 低电平 P管通.
3. 貌似是一个共源共栅放大.
4. 每个管子宽度不同. 需平均.
5. 共源共栅控制电流.

12.3 Programmierbare Stromquelle. 即为 Übung 中 / 上述的可控电流源.

### 12.4 Emittierstufe

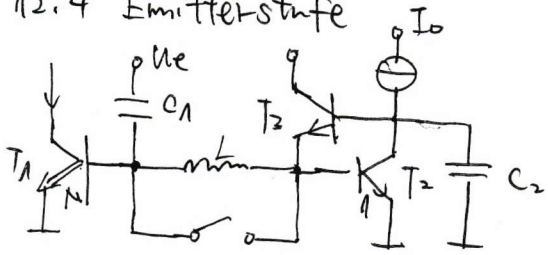

Fall 1, 开路  
Fall 2, 短路

Fall 1: 电感呈理想状态. 对于信号 (Leerlauf), 屏蔽了电容.

$$U_{BE1} = U_{BEA} + \hat{U}_e \sin \omega t, \quad U_{BE2} = U_{BEA}$$

$$i_{C1} = I_{S1} \exp \frac{U_{BE1}}{U_T} \exp \frac{U_{BE2}}{U_T} = I_{C1} \exp \left( \frac{\hat{U}_e}{U_T} \sin \omega t \right)$$

$$\bar{I}_{C1} = I_{C1A} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp \left( \frac{\hat{U}_e}{U_T} \sin \omega t \right) d\omega t$$

Normierung:  $x = \frac{\hat{U}_e}{U_T}$   $\eta_1 = \frac{\bar{I}_{C1}}{I_{C1A}}$   $\eta_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp(x \sin \omega t) d\omega t = J_0(x) \geq 1.$

$$\bar{U}_{BE} = U_{BEA}$$

Fall 2. Kurzschluss anstatt L. 电感短路. 输入电阻不足.

$$U_{BE1} = U_{BE2}. \quad \bar{I}_{C2} = I_{C2A} = I_0 \quad \bar{U}_{BE} = U_{BEA} - \Delta U_{BE}$$

$$I_{C2} = I_{C2A} \exp \left( -\frac{\Delta U_{BE}}{U_T} \right) \exp \left( \frac{\hat{U}_e}{U_T} \sin \omega t \right)$$

$$\bar{I}_{C2} = I_{C2A} = I_{C2A} \exp \left( -\frac{\Delta U_{BE}}{U_T} \right) \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp \left( \frac{\hat{U}_e}{U_T} \sin \omega t \right) d\omega t$$

$$1 = \exp \left( -\frac{\Delta U_{BE}}{U_T} \right) \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp \left( \frac{\hat{U}_e}{U_T} \sin \omega t \right) d\omega t, \quad \text{设 } x = \frac{\hat{U}_e}{U_T}, \quad \eta_2 = -\frac{\Delta U_{BE}}{U_T}$$

$$\eta_2 = -\ln [J_0(x)] \quad \eta_2 < 0 \quad \Delta U_{BE} > 0$$

对于小信号.

Kleinsignal, Fall 1.


$$\hat{I}_{C1,1} = I_{C1A} \cdot \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \exp \left( \frac{\hat{U}_e}{U_T} \sin \omega t \right) \sin \omega t d\omega t, \quad \text{得基波级数.}$$

$$\hat{I}_{C1,1} = 2 I_{C1A} J_1(x) \rightarrow g_{m1,1} = \frac{\hat{I}_{C1,1}}{U_T} = 2 \frac{I_{C1A}}{U_T} \cdot J_1(x) \quad g_{m1} = \frac{I_{C1,A}}{U_T}$$

$$\frac{g_{m1,1}}{g_{m1}} = 2 \frac{J_1(x)}{x} > 1.$$

$J_0(x)$   
 $J_1(x)$  为贝塞尔函数.

### 12.4 Emittterstufe

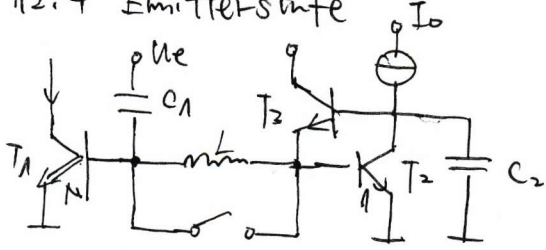

Fall 1, L & C  
Fall 2, L & C

Fall 1: 准静态近似. 对于信号 (Leerlauf), 解耦了电容.

$$U_{BE1} = U_{BEA} + U_e \sin \omega t, \quad U_{BE2} = U_{BEA}$$

$$I_{C1} = I_{C1A} \exp\left(\frac{U_{BE1}}{U_T}\right) \exp\left(\frac{U_e \sin \omega t}{U_T}\right) = I_{C1A} \exp\left(\frac{U_e}{U_T} \sin \omega t\right)$$

$$\bar{I}_{C1} = I_{C1A} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp\left(\frac{U_e}{U_T} \sin \omega t\right) d\omega t$$

Normierung:  $x = \frac{U_e}{U_T}$   $\eta_1 = \frac{\bar{I}_{C1}}{I_{C1A}}$   $\eta_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp(x \sin \omega t) d\omega t = J_0(x) > 1.$

$$\bar{U}_{BE} = U_{BEA}$$

Fall 2: Kurzschluss anstatt L. 输出是正弦. 输入则是失真.

$$U_{BE1} = U_{BE2}. \quad \bar{I}_{C2} = I_{C2A} = I_o \quad \bar{U}_{BE} = U_{BEA} - \Delta U_{BE}$$

$$I_{C2} = I_{C2A} \exp\left(-\frac{\Delta U_{BE}}{U_T}\right) \exp\left(\frac{U_e}{U_T} \sin \omega t\right)$$

$$\bar{I}_{C2} = I_{C2A} = I_{C2A} \exp\left(-\frac{\Delta U_{BE}}{U_T}\right) \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp\left(\frac{U_e}{U_T} \sin \omega t\right) d\omega t$$

$$1 = \exp\left(-\frac{\Delta U_{BE}}{U_T}\right) \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp\left(\frac{U_e}{U_T} \sin \omega t\right) d\omega t, \quad \text{设 } x = \frac{U_e}{U_T}, \quad \eta_2 = -\frac{\Delta U_{BE}}{U_T}$$

$$\eta_2 = -\ln[J_0(x)] \quad x < 0 \quad \Delta U_{BE} > 0$$

对于小信号.

Kleinsignal, Fall 1.

$$\hat{I}_{C1,1} = I_{C1A} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp\left(\frac{U_e}{U_T} \sin \omega t\right) \sin \omega t d\omega t, \quad \text{傅里叶级数.}$$

$$\hat{I}_{C1,1} = 2 I_{C1A} J_1(x) \rightarrow g_{m1,1} = \frac{\hat{I}_{C1,1}}{U_T} = 2 \frac{I_{C1A}}{U_T} \cdot J_1(x)$$

$$g_{m1} = \frac{I_{C1,A}}{U_T}$$

$$\frac{g_{m1,1}}{g_{m1}} = 2 \frac{J_1(x)}{x} > 1.$$

$J_0(x)$   
 $J_1(x)$  为贝塞尔函数.



FS-01

1). für  $T_1, T_2$  limit IB. für  $T_3, T_4$ . ~~mit Diff. Grenz~~  $U = \frac{U_e^+ - U_e^-}{2} = \frac{U_{diff}}{2} + U_{gl} + U_A$

$I_{det} \sim P_e \sim U_e^2 \sim U^2 \text{ diff}$

2).  $U_{DD} - U_0 < U_{th}$

3).  $i_{det}(U_{diff})$  aus Vorlesung  $i_{det}(U_{diff}) = \frac{I_0}{2} \tanh^2\left(\frac{U_{diff}}{4U_T}\right)$

4).  $\tanh\left(\frac{U_{diff}}{4U_T}\right) \approx \frac{U_{diff}}{4U_T}$  für  $U_{diff} \ll 4U_T$ .  $i_{det, N}(U_{diff})^2 = \frac{I_0}{32} \left(\frac{U_{diff}}{U_T}\right)^2$

5).  $i_{det} \approx \frac{I_0}{2} \cdot \left| \frac{i_{det}(U_{diff}, 10) - i_{det, N}(U_{diff}, 10)}{i_{det, N}(U_{diff}, 10)} \right| = 0.1$

$i_{det} < i_{det, N}$

$\Rightarrow \frac{i_{det}(U_{diff}, 10)}{i_{det, N}(U_{diff}, 10)} - 1 = -0.1 \Rightarrow U_{diff, 10} = \pm 40.8 \text{ mV}$

FS-02. 这个电路没有在 Vorlesung 解决!!!

$I_{D3} = I_{ref1} = 10 \text{ nA}$ .  $U_{DS3} = U_{AS3}$ ,  $T_3$  截止.

$U_{AS3} = \sqrt{\frac{2I_{ref1}}{\beta}} + U_{th} = \sqrt{\frac{2I_{ref1}}{\frac{W_3}{L} k_p}} = 0.76 \text{ V}$ .  $U_{AS1} = U_{AS2} = \sqrt{\frac{2I_{ref2}}{\frac{W_{1,2}}{L} k_p}} + U_{th} = 0.742 \text{ V}$

$U_{DS1} = U_{AS3} - U_{AS1,2}$ ,  $U_{DS2} = U_{AS1,2} - U_{DS1} = U_{AS1,2} - (U_{AS3} - U_{AS1,2}) = 2U_{AS1,2} - U_{AS3}$

$\Rightarrow U_{DS1} = 0.273 \text{ V}$ ,  $U_{DS2} = 0.479 \text{ V}$ .  $U_{D1,2}^{sat} = U_{AS1,2} U_{th} = 0.112 \text{ V}$

$\Rightarrow T_1, T_2, T_3$  im Abschnütbereich

$I_{b0} = \frac{I_{ref1}}{\beta_{1,2}} = \frac{I_{ref2}}{4} = 2.5 \text{ nA}$ .  $I_{b0} = \frac{2}{16} \cdot I_{ref2} = 1.25 \text{ nA}$

$I_{b1} = 2I_{b0} = 2.5 \text{ nA}$   $I_{b2} = 1 \text{ nA}$   $I_{b3} = 10 \text{ nA}$

$I_e = I_o + I_{bn} = \begin{cases} 2.5 \text{ nA} & 1.25 \text{ nA} \\ \dots & 21.25 \text{ nA} \end{cases}$

FS-03.

1).  $I_{CA} = 10 \text{ nA}$   $I_{BA} = \frac{I_{CA}}{\beta} = 250 \text{ nA}$ .  $U_{BEA} = U_T \ln\left(\frac{I_{CA}}{I_S}\right) = 760.25 \text{ mV}$

$U_{BE} = U_{BEA} - \Delta U_{BE}$

$I_{CA} = I_{CA} \int_0^{2\pi} I_S \exp\left(\frac{U_{BEA} + \Delta U_{BE} \sin \theta}{U_T}\right) d\theta = I_{CA} \int_0^{2\pi} \exp\left(\frac{\Delta U_{BE} \sin \theta}{U_T}\right) d\theta$

$\exp\left(\frac{\Delta U_{BE}}{U_T}\right) = I_0 \left(\frac{I}{I_0}\right)$ , nach Bristein Interpolation



$\Delta U_{BE} = U_T \ln I_0 \left(\frac{I}{I_0}\right) > 0$ .  $U_{BE} = U_{BEA} + \Delta U_{BE} = 746.68 \text{ mV}$

2)  $I_C = I_{CA} \cdot I_0 \left(\frac{I_C}{I_0}\right) = 84.26 \text{ nA}$   $U_B = U_{BEA} = 760.25 \text{ mV}$

3)  $I_C = \frac{I_{CA} I_0}{\beta} \left(\frac{I_C}{I_0}\right) = 2 I_{CA} \Rightarrow I_C = 2 I_{CA} = I_C \cdot \exp\left(-\frac{\Delta U_{BE}}{U_T}\right) \cdot I_0 \left(\frac{I}{I_0}\right)$   
 $\Rightarrow U_T \Delta U_{BE} = U_T \ln \frac{I_0}{2} \Rightarrow U_{DS} = 744.1 \text{ mV}$

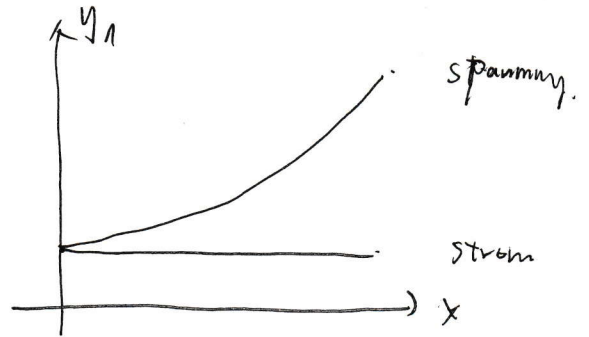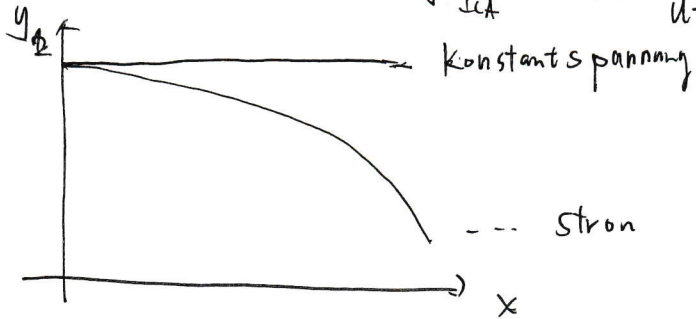(4)  $y_1, y_2$ .

$$g = \frac{\bar{I}_c}{I_{cA}} \quad x = \frac{U_c}{U_T}$$



(5) ~~I<sub>c1</sub>~~ konstant Strom.

$$I_{c1} = I_{cA} \exp\left(\frac{-\Delta U_{BE}}{U_T}\right) \cdot 2 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp\left(\frac{U_c \sin \omega t}{U_T}\right) \sin \omega t \, d\omega t$$

$$\exp\left(\frac{\Delta U_{BE}}{U_T}\right) = 2 \cdot I_{c1} \left(\frac{U_c}{U_T}\right) \Rightarrow \Delta U_{BE} = U_T \ln\left(\frac{2 I_{c1}}{I_{cA}}\right)$$

$$g_{m1} = \frac{I_{c1}}{U_c} = \frac{2 I_{c1} \left(\frac{U_c}{U_T}\right)}{U_c \cdot 2 I_{c1} \left(\frac{U_c}{U_T}\right)} \cdot I_{cA} = 1.5145 \quad , \quad k = 2 I_{cA}$$

② konstante Spannung.

$$I_{c1} = 2 I_{cA} \cdot I_{c1} \left(\frac{U_c}{U_T}\right)$$

$$k = 2 I_{cA} \cdot I_{c1} \left(\frac{U_c}{U_T}\right)$$

$$= 102.04 \text{ mA} \quad g_{m2} = 2.5145$$

③ Eingestellte.

$$I_{c1} = 2 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp(\dots) \cdot d\omega t \cdot \exp\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right)$$

$$= \frac{2 I_{cA}}{I_{c1} \left(\frac{U_c}{U_T}\right)} \cdot 2 \cdot I_{c1} \left(\frac{U_c}{U_T}\right)$$

$$= 2 \cdot 2 I_{cA} \cdot \frac{I_{c1} \left(\frac{U_c}{U_T}\right)}{I_{c1} \left(\frac{U_c}{U_T}\right)} \quad g_{m3} = 2.015$$

$$k = 2 \cdot 2 I_{cA}$$